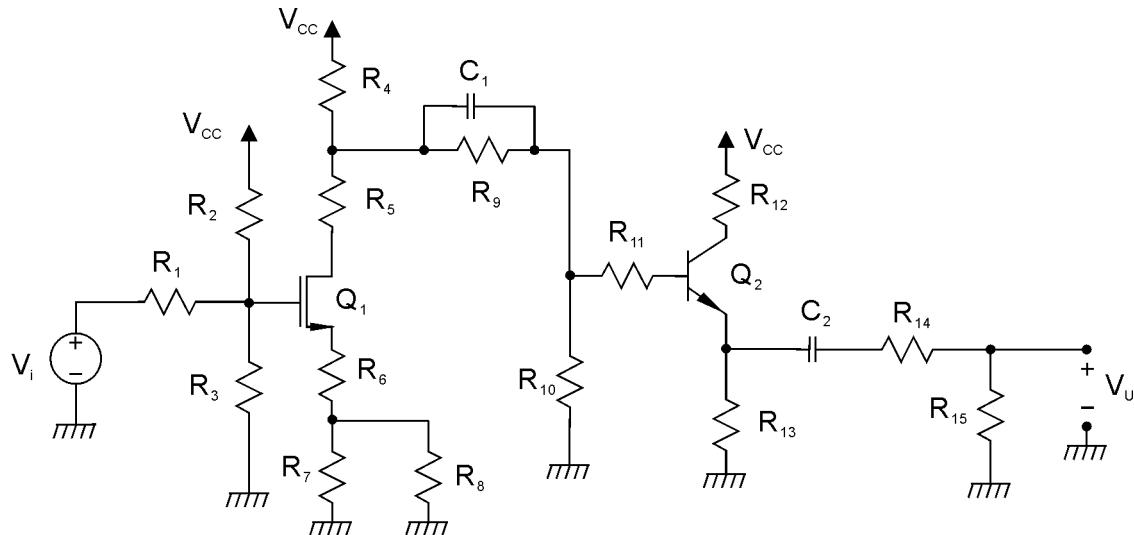


ELETTRONICA DIGITALE
Corso di Laurea in Ingegneria Informatica

Prova scritta del 17 settembre 2020

Esercizio 1



Q_1 è un transistore MOS a canale n resistivo con la corrente di drain in saturazione data da $I_D = k(V_{GS} - V_T)^2$; Q_2 è un transistore BJT BC109B resistivo con $h_{re} = h_{oe} = 0$.

Con riferimento al circuito in figura:

- Determinare l'espressione di V_U/V_I alle frequenze per le quali i condensatori C_1 e C_2 possono essere considerati dei corto circuiti.

ELETTRONICA DIGITALE
Corso di Laurea in Ingegneria Informatica

Prova scritta del 17 settembre 2020

Esercizio 2

Progettare una porta logica in tecnologia CMOS, utilizzando la tecnica della pull-up network e della pull-down network, che implementi la funzione logica:

$$Y = (\bar{A}B + A\bar{C})(\bar{D} + \bar{B}E)$$


Determinare il numero dei transistori necessari e disegnarne lo schema completo. Dimensionare inoltre il rapporto (W/L) di tutti i transistori, assumendo, per l'inverter di base, W/L pari a 2 per il MOS a canale *n* e pari a 5 per quello a canale *p*. Si specifichino i dettagli della procedura di dimensionamento di tutti i transistori.

ELETTRONICA DIGITALE
Corso di Laurea in Ingegneria Informatica



Prova scritta del 17 settembre 2020

Esercizio 3

R1 = 10 kΩ	R5 = 1.5 kΩ
R2 = 2 kΩ	R6 = 1 kΩ
R3 = 5 kΩ	C = 1 μF
R4 = 500 Ω	VCC = 6 V

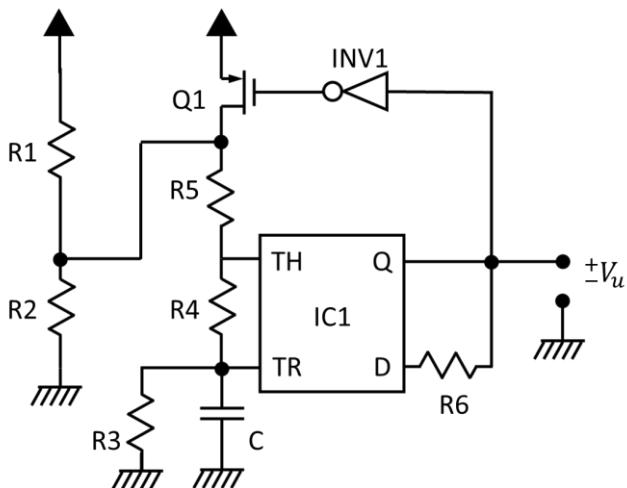

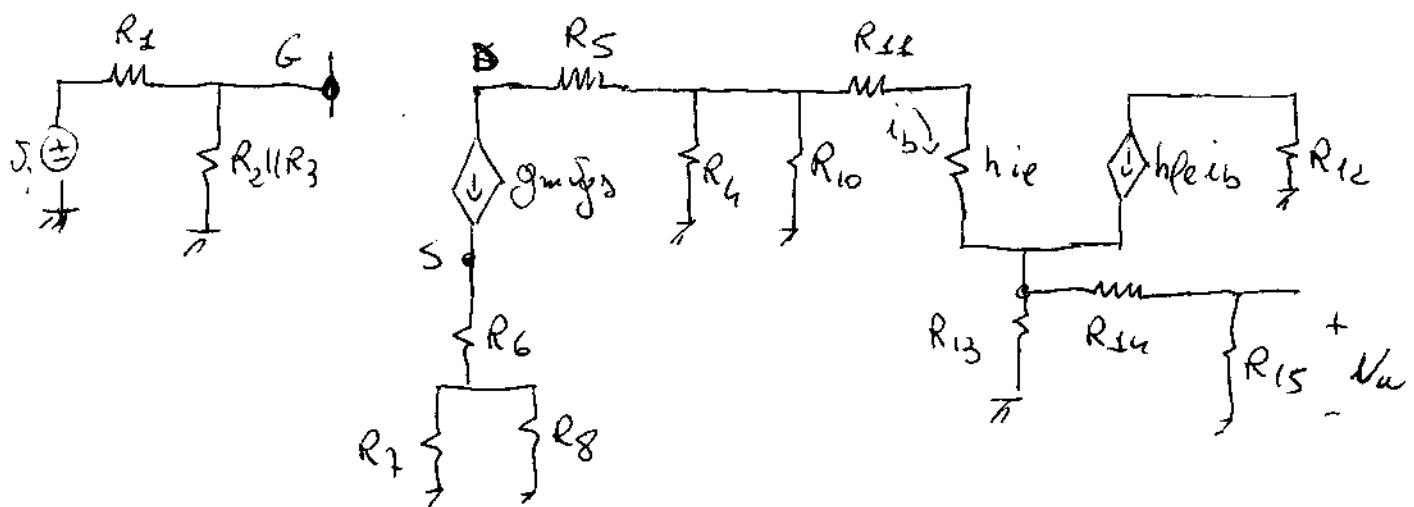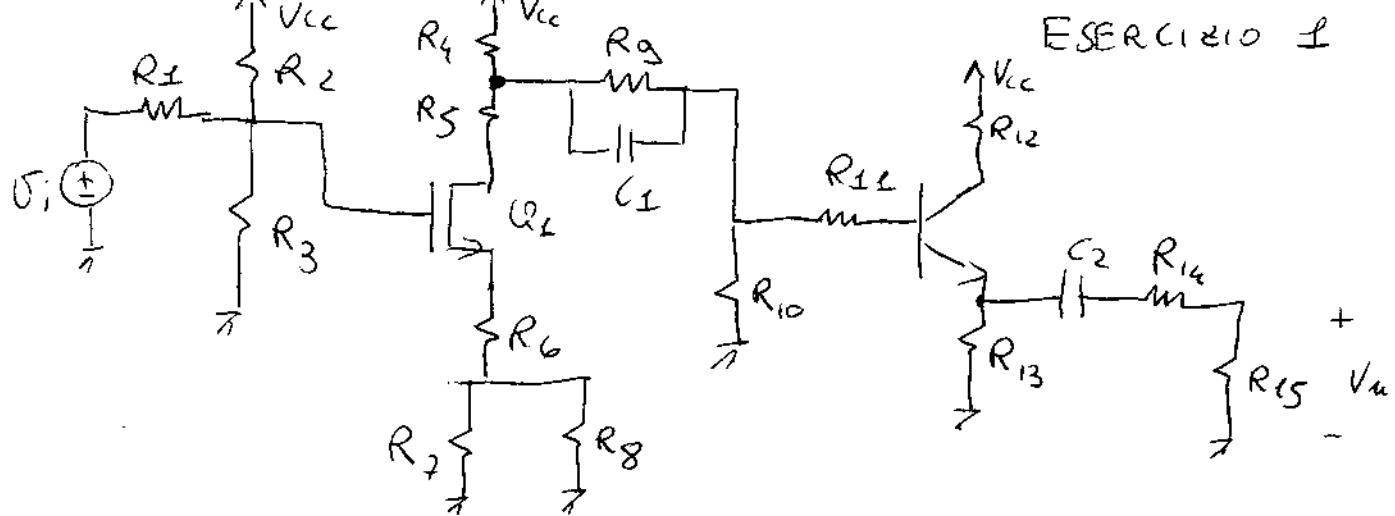Il circuito IC1 è un NE555 alimentato a $VCC = 6$ V; $Q1$ ha una $Ron = 0$ e $VT = -1$ V; l'inverter INV1 è ideale. Verificare che il circuito si comporta come un multivibratore astabile e determinare la frequenza del segnale di uscita, sapendo che la fase di reset ha una durata pari a $T_2 = 1.398$ ms.



$$V_u = R_{15} i_{15}$$

$$i_{15} = (h_{f_1+1}) i_B \frac{R_{13}}{R_{13} + R_{14} + R_{15}}$$

$$i_5 = (-g_m \omega_{gs}) \frac{(R_4 || R_{10})}{(R_4 || R_{10}) + \left\{ R_{11} + h_{ie} + \left[R_{13} || (R_{14} + R_{15}) \right] \left(h_{pe} + z \right) \right\}}$$

$$\sigma_s = (g_m \bar{v}_g s) [R_6 + (R_7/(R_8))]$$


$$V_{GS} = V_g - \phi_s = V_g - g_m V_{GS} [R_o + (R_H || R_S)] \Rightarrow V_{GS} = \frac{V_g}{1 + g_m [R_o + (R_H || R_S)]}$$

$$U_2 = J_i \frac{R_2 || R_3}{R_1 + R_2 || R_3}$$

$$\frac{V_{\text{in}}}{V_i} = \frac{R_{15} \left(R_{16} + R_{17} \right) (-g_m)}{R_{13} + R_{14} + R_{15}} \frac{R_4 || R_{10}}{(R_4 || R_{10}) + R_{11} + h_{ie} + [R_{13} || (R_{14} + R_{17})] \left(g_m + 1 \right)} \frac{1}{1 + g_m L R_6 + (R_2 || R_8)}$$

$$Y = (\bar{A} \cdot B + A \bar{C}) \cdot (\bar{D} + \bar{B} E)$$


$$N = 2 \times (7 + 3) = 20$$

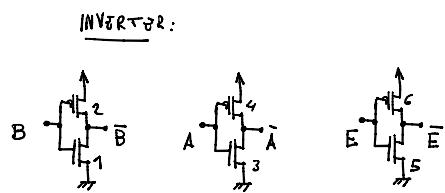


$$\left(\frac{w}{z}\right)_{1, \frac{5}{2}, \frac{7}{2}} = m = 2$$

$$\left(\frac{W}{L}\right)_{\text{opt}} = p = 5$$

PULL-UP N.

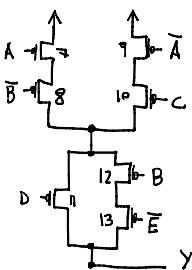

PULL - DOWN N.

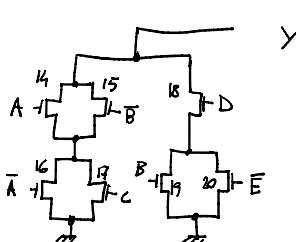

DIM. PUN

PERIOD 4A 4:

- 7-8-12-13 \rightarrow impossible because $B \neq \overline{B}$
 - 9-10-12-13 possible because $\overline{B} = B$

$$\left\{ \begin{array}{l} \left(\frac{W}{L} \right)_{9,10-12-13} = x \Rightarrow \frac{1}{x} + \frac{1}{x} + \frac{1}{x} + \frac{1}{x} = \frac{4}{x} = \frac{1}{P} \\ \Rightarrow x = 4P = 20 \\ \left(\frac{W}{L} \right)_{9,10-12-13} = 4P = 20 \end{array} \right.$$

Records DA 3:

- 7-8-11
 - 9-10-11 (CON P-10 GIA DI MEN SINHATI)

Opz. ① { dimensione 7-8-11 uguali


QFZ. ① { DIMENTICO "il USANDO IL PERSONALE F-10-10 E
Poi DIMENTICO '7-8 CON "il già DIMONSTRATO

Op 2. 1

$$\left(\frac{w}{z}\right)_{7-8,11} = \bar{z} \rightarrow \frac{1}{\bar{z}} + \frac{1}{\bar{z}} + \frac{1}{\bar{z}} = \frac{3}{\bar{z}} = \frac{1}{\rho} \rightarrow \bar{z} = \bar{\rho} = 15 \rightarrow \left(\frac{w}{z}\right)_{7,8,11} = \bar{\rho} = 15$$

$$\frac{1}{4p} + \frac{1}{4f} + \frac{1}{3p} = \frac{1}{2p} + \frac{1}{3p} = \frac{3+2}{6p} = \frac{5}{6p} < \frac{1}{D} \quad \boxed{\text{OK}}$$

PULL-UP N.

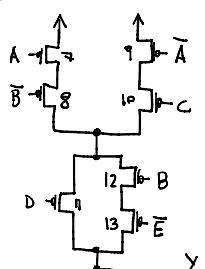

$$\frac{Qf^2}{L} = t \rightarrow \frac{1}{t} + \frac{1}{4\rho} + \frac{1}{4\rho} = \frac{1}{t} + \frac{1}{2\rho} = \frac{1}{\rho} \rightarrow \frac{1}{t} = \frac{2}{2\rho} - \frac{1}{2\rho} = \frac{1}{2\rho}$$

$$\rightarrow t = 2\rho = 10 \rightarrow \left(\frac{W}{L}\right)_n = 2\rho = 10$$

$$\left(\frac{2}{z}\right)_{7,8} = f$$

$$\frac{(7)}{f} + \frac{(8)}{f} + \frac{(n)}{2\rho} = \frac{2}{f} + \frac{1}{\rho}$$

$$\text{CONTRIBUTO} \quad \text{AREA} \quad (\text{USANDO} \quad I = \frac{w}{2}, \quad \text{ASSUMENDO} \quad L = L_{\min})$$

	Q.7	Q.8	Q.9	SOMA
OPZ 1	3P	3P	3P	3P
OPZ 2	4P	4P	2P	10P

$$A_{\text{opt}_1} < A_{\text{opt}_2}$$

$$S_C \varepsilon_{LG0} \Rightarrow \left(\frac{w}{z}\right)_{z, p_1, 0} = 3\rho = 15$$

DIM. PDN


- PULL DOWN 2:

$$\left\{ \begin{array}{l} K_1 - 16 \\ 14 - 17 \\ 15 - 16 \\ 15 - 17 \\ 18 - 19 \\ 19 - 20 \end{array} \right\} \text{HOLOGEN}(A \text{ or } \bar{A})$$

$$\left\{ \begin{array}{l} 14 - 17 \\ 15 - 16 \\ 15 - 17 \\ 18 - 19 \\ 19 - 20 \end{array} \right\} \text{LOSSY BIDI} \rightarrow \left(\frac{W}{Z} \right)_{14, 15, 16, 17, 18, 19, 20} = J$$

$$\frac{1}{J} + \frac{1}{S} = \frac{2}{J} = \frac{1}{M} \rightarrow J = 2M = 4$$
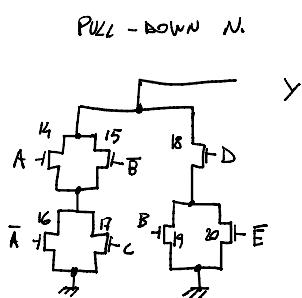
$$\left(\frac{W}{Z} \right)_{14, 15, 16, 17, 18, 19, 20} = 2M = 4$$



Es "tipo C"

Friday, July 17, 2020 3:27 PM

$$V_{CC} = 6V$$


Initial J2 38+

$$V_{TR} = \frac{1}{3} V_{CC}$$



$$Q = 1 \rightarrow V_G = 0V$$

$$V_{GS} = -V_{DD} < -|V_{tp}|$$

$\rightarrow Q_1$ ON

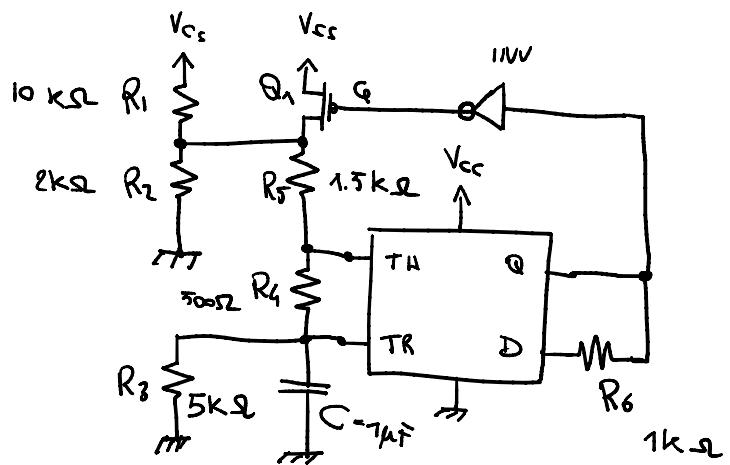

CIRCUITO EQUIVALENTE:

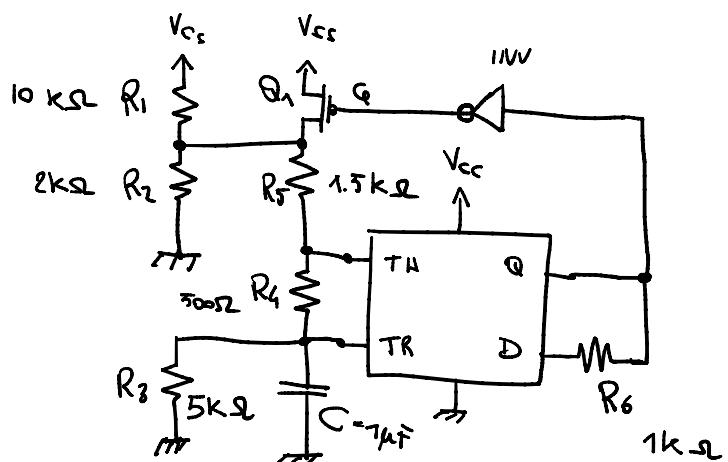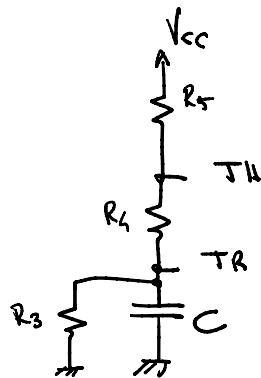

$$V_{f1} = V_{CC} \cdot \frac{R_3}{R_3 + R_4 + R_5} = V_{CC} \cdot \frac{5}{7} = 4.286V$$

$$V_{com(1)} ? \quad V_{TR} = \frac{2}{3} V_{CC} = 4V \quad I_{R5}^* = I_{R4}^* = \frac{V_{CC} - V_{TR}}{R_5}$$

$$V_{com(2)} = V_{TR} @ [V_{TR} = \frac{2}{3} V_{CC}] = V_{TH}^* - R_h \cdot I_{R5}^* = 1.3mA$$

$$V_{i1} = \frac{1}{3} V_{CC} = 2V$$

$$V_{i2} < V_{com(2)} < V_{f1}$$

$$2V < 3.3V < 4.286V$$

$$= V_{TH}^* - \frac{R_4}{R_5} (V_{CC} - V_{TR}) =$$

$$= V_{TH}^* - \frac{1}{3} (V_{CC} - V_{TR}) =$$

$$= \frac{2}{3} V_{CC} - \frac{1}{3} V_{CC} + \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{3} V_{CC} =$$

$$V_{A2} \approx V_{COM12} < V_{T_1}$$

$$2V < 3.3V < 4.296V$$

$$R_h = R_3 \parallel (R_4 + R_5) = 1,4286 \text{ k}\Omega$$

$$= V_{TA} - \frac{1}{3}(V_{CC} - V_{TR}) =$$

$$= \frac{2}{3}V_{CC} - \frac{1}{3}V_{TR} + \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3}V_{CC} =$$




$$= V_{CC} \frac{6-3+2}{9} = V_{CC} \frac{5}{9} = 3.3V$$

$$\tau_1 = R_h \cdot C = 1,429 \text{ ms}$$

$$\tau_1 = \tau_1 \cdot \ln \left\{ \frac{V_{f1} - V_{i1}}{V_{f1} - V_{COM12}} \right\} = 1,25 \text{ ms}$$

Röhre :

$$Q = '0', V_a = V_{cr} \rightarrow V_{G2} = 0V > -|V_{Tr}| : Q \text{ OFF}$$

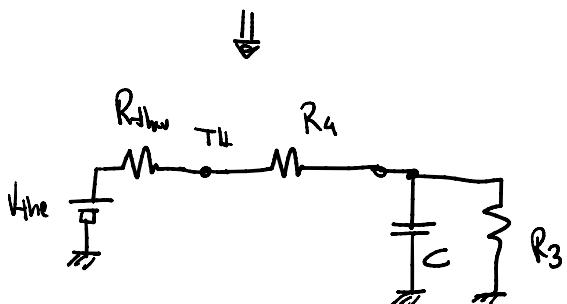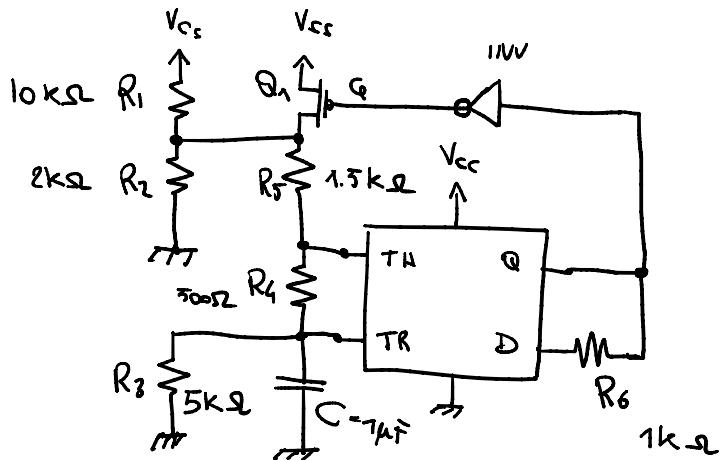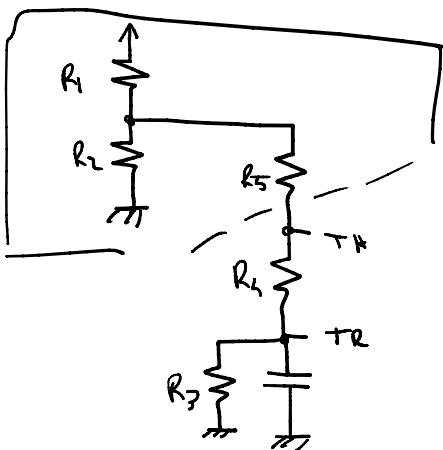

$$V_{d11w} = V_{CC} \cdot \frac{R_2}{R_2 + R_1} - \frac{1}{6}V_{CC} = 1V$$

$$R_{d11w} = R_5 + (R_2 \parallel R_1) = 3,16 \text{ k}\Omega$$

$$V_{i_2} = V_{com21} = 3,3 \text{ V}$$

$$V_{f_2} = V_{thr} \frac{R_3}{R_3 + R_h + R_{load}} = 577 \text{ mV}$$

$$V_{com21} = \frac{1}{3} V_{cc} = 2 \text{ V}$$

$$R_{v2} = R_3 / (R_h + R_{load}) = 2,115 \text{ k}\Omega$$

$$\tau_2 = R_{v2} \cdot C = 2,115 \text{ ms}$$

$$T_2 = \tau_2 \cdot \ln \left\{ \frac{V_{f_2} - V_{i_2}}{V_{f_2} - V_{com21}} \right\} = 1,398 \text{ ms}$$

$$\left. \begin{aligned} V_{f_2} &< V_{com21} &< \sqrt{P_{i_2}} \\ 0.577 \text{ V} &< 2 \text{ V} &< 3.3 \text{ V} \end{aligned} \right\}$$

$$T = T_1 + T_2 \approx 7,649 \text{ ms}$$

$$f = \frac{1}{T} = 377,48 \text{ Hz}$$