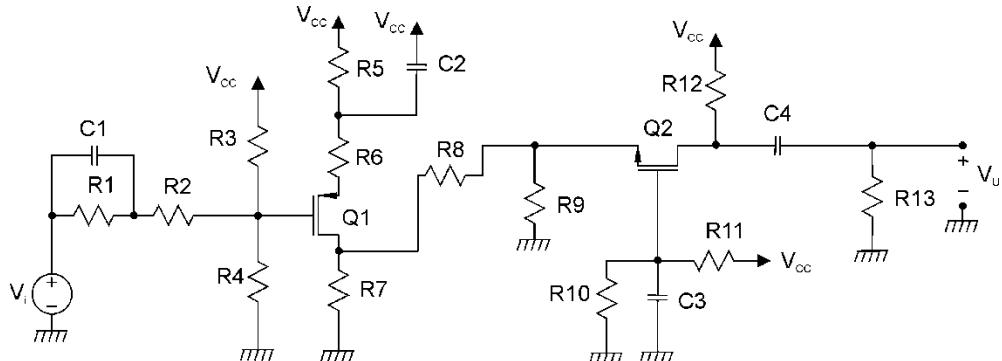


ELETTRONICA DIGITALE

Corso di Laurea in Ingegneria Informatica

Prova scritta del 20 febbraio 2023

Esercizio A



R1 = 9.9 kΩ	R2 = 100 Ω	R3 = 4 kΩ	R4 = 40 kΩ	R6 = 10 Ω	R7 = 1.5 kΩ	R8 = 1 kΩ
R9 = 30 kΩ	R10 = 20 kΩ	R11 = 20 kΩ	R12 = 4 kΩ	R13 = 30 kΩ	VCC = 18 V	

Q1 è un transistor MOS a canale p resistivo con $V_{T1} = -1$ V; Q2 è un transistor MOS a canale n resistivo con $V_{T2} = 1$ V; per entrambi i MOS la corrente di drain in saturazione è data da $I_D = k(V_{GS} - V_T)^2$ con $k = 0.5$ mA/V². Con riferimento al circuito in figura:

- 1) Calcolare il valore della resistenza R5 in modo che, in condizioni di riposo, la tensione sul drain di Q2 sia 10 V. Determinare, inoltre, il punto di riposo dei due transistori e verificarne la saturazione.
- 2) Determinare l'espressione e il valore di V_U/V_i alle frequenze per le quali C1, C2, C3 e C4 possono essere considerati dei corto circuiti.

Esercizio B


Progettare una porta logica in tecnologia CMOS, utilizzando la tecnica della pull-up network e della pull-down network, che implementi la funzione logica:

$$Y = (\bar{A} + \bar{B} \bar{C} \bar{D})((A + B)\bar{E} + \bar{F}C)$$

Determinare il numero dei transistori necessari e disegnarne lo schema completo. Dimensionare inoltre il rapporto (W/L) di tutti i transistori, assumendo, per l'inverter di base, W/L pari a 2 per il MOS a canale n e pari a 5 per quello a canale p. Si specifichino i dettagli della procedura di dimensionamento dei transistori.


Esercizio C

R1 = 400 Ω	R5 = 1 kΩ
R2 = 1.8 kΩ	R6 = 900 Ω
R3 = 2 kΩ	C = 22 nF
R4 = 1 kΩ	V _{CC} = 6 V

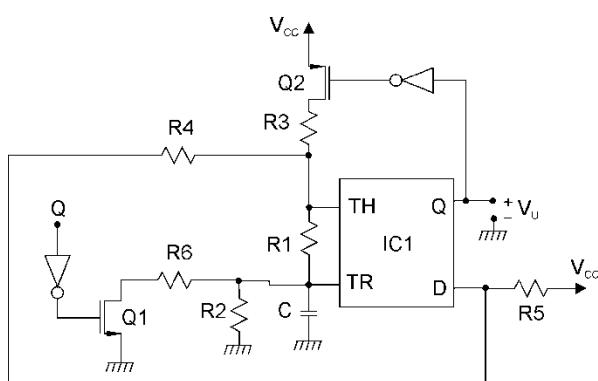

Il circuito IC₁ è un NE555 alimentato a $V_{CC} = 6$ V; Q1 ha $R_{on} = 0$ e $V_{Th} = 1$ V; Q2 ha $R_{on} = 0$ e $V_{Tp} = -1$ V; gli inverter sono ideali. Verificare che il circuito si comporta come un multivibratore astabile e determinare la frequenza del segnale di uscita.

ESEMPIO 210 A

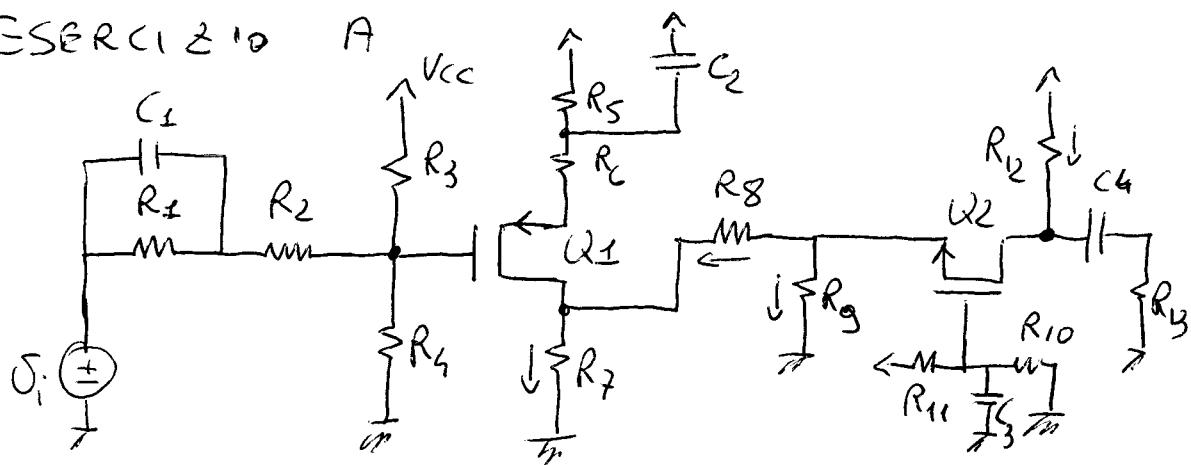

$$\begin{aligned} R_1 &= 9.9 \text{ k}\Omega \\ R_2 &= 100 \text{ }\Omega \\ R_3 &= 4 \text{ k}\Omega \\ R_4 &= 40 \text{ k}\Omega \\ R_6 &= 10 \text{ }\Omega \\ R_7 &= 1.5 \text{ k}\Omega \\ R_8 &= 1 \text{ k}\Omega \\ R_9 &= 30 \text{ k}\Omega \\ R_{10} &= 20 \text{ k}\Omega \end{aligned}$$

3) Det. R_S per $V_{D2} = 10 \text{ V}$ $I_G = \emptyset$

$$I_{D2} = \frac{V_{CC} - V_{D2}}{R_{12}} = 2 \text{ mA} = I_{D2} \doteq I_{S2}$$

$$\text{hp: } Q_2 \text{ SATURATO} \Rightarrow I_D = K(V_{GS} - V_T)^2$$

$$V_{GS2} = V_{T2} \pm \sqrt{\frac{I_{D2}}{K}}$$

SCELGO SOLUZIONE "POSITIVA (+)" PERCHÉ Q_2 È UN N-MOS

$$V_{CC} = 18 \text{ V}$$

E QUINDI CONDUCE PER $V_{GS} \geq V_T$

$$V_{GS2} = V_{T2} + \sqrt{\frac{I_{D2}}{K}} = 3 \text{ V}$$

$$V_{G2} = V_{CC} \frac{R_{10}}{R_{10} + R_{11}} = 9 \text{ V}$$

$$V_{S2} = V_G - V_{GS} = 9 - 3 = 6 \text{ V}$$

$$V_{DS2} = V_D - V_S = 10 - 6 = 4 \text{ V}$$

VERIFICA SATURAZIONE: $V_{DS} \geq (V_{GS} - V_T)$

$$4 \text{ V} > (3 - 1) = 2 \text{ V} \Rightarrow \text{VERIFICA OK}$$

$$g_m2 = 2K(V_{GS2} - V_T) = 2 \times 10^{-3} \text{ A/V}$$

$$I_g = \frac{V_S}{R_g} = \frac{6}{30000} = 0.2 \text{ mA}$$

$$I_8 = I_{S2} - I_g = 1.8 \text{ mA}$$

$$V_{D3} = V_{S2} - R_8 I_8 = 4.2 \text{ V}$$

$$I_7 = \frac{V_{D2}}{R_7} = 2.8 \text{ mA}$$

$$Q_2 : \begin{cases} I_{D2} = 2 \text{ mA} \\ V_{DS} = 4 \text{ V} \\ V_{GS} = 3 \text{ V} \\ g_m2 = 2 \times 10^{-3} \text{ A/V} \end{cases}$$

$$I_{D1} = I_7 - I_8 = 1 \text{ mA}$$

$$I_{G1} = 0 \Rightarrow I_{S1} = I_{D1} = 1 \text{ mA}$$

$$V_{GS1} = V_{CC} \frac{R_4 || (R_1 + R_2)}{R_3 + [R_4 || (R_1 + R_2)]} = 12 \text{ V}$$

\Rightarrow hp: Q_1 SATURATO $\Rightarrow I_{D1} = K(V_{GS1} - V_{T1})^2$

$$\Rightarrow V_{GS1} = V_{T1} \pm \sqrt{\frac{I_{D1}}{K}}$$

SCEGLIO LA SOLUZIONE "NEGATIVA (-)" PERCHE' Q_1 E' UN PNP E AVENDO

CONDUCE PRR $V_{GS} \leq V_T$

$$\Rightarrow V_{GS1} = V_{T1} - \sqrt{\frac{I_{D1}}{K}} = -2.414 \text{ V}$$

$$V_{S1} = V_{G1} - V_{GS1} = 12 - (-2.414) = 14.414 \text{ V}$$

$$V_{DS1} = V_{D1} - V_{S1} = 4.2 - (14.414) = -10.214 \text{ V}$$

VERIFICA SATURAZIONE Q_1 : $V_{DS1} \leq (V_{GS1} - V_{T1})$

$$-10.214 \text{ V} < [-2.414 - (-1)] = -1.414 \text{ V} \Rightarrow \underline{\text{OK}}$$


$$g_{m1} = 2K |V_{GS1} - V_{T1}| = 1.414 \times 10^{-3} \text{ A/V}$$

$$R_5 + R_6 = \frac{V_{SC} - V_{S1}}{I_{D1}} = 3586 \Omega$$

$$R_S = 3586 - R_6 = \underline{\underline{3576}} \Omega$$

$$Q_1: \begin{cases} I_{D1} = 1 \text{ mA} \\ V_{DS1} = -10.214 \text{ V} \\ V_{GS1} = -2.414 \text{ V} \\ g_{m1} = 1.414 \times 10^{-3} \text{ A/V} \end{cases}$$

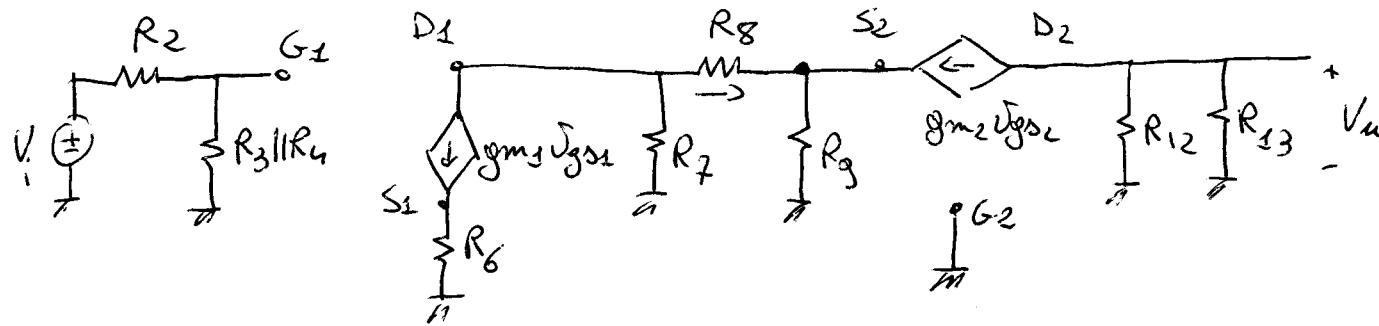2) Det V_{u}/V_i per C_1, C_2, C_3 e C_4 certo circuito! (3)



$$V_u = - g_{m2} V_{gs2} (R_{12} \parallel R_{13}) \quad \left. \begin{array}{l} \\ \end{array} \right\} \Rightarrow V_u = g_{m2} V_{gs2} (R_{12} \parallel R_{13})$$

$\text{e } V_{gs2} = \phi \Rightarrow V_{gs2} = - V_{ds2}$

$$V_{ds2} = i_8 \left(R_g \parallel \frac{1}{g_{m2}} \right)$$

$$i_8 = (- g_{m1} V_{gs1}) \frac{R_7}{R_7 + R_8 + \left(R_g \parallel \frac{1}{g_{m2}} \right)}$$

$$V_{ds2} = (g_{m1} V_{gs1}) R_6$$

$$V_{gs1} = V_{g1} - V_{ds2} = V_{g1} - g_{m1} V_{gs1} R_6 \quad \left. \begin{array}{l} \\ \end{array} \right\} \Rightarrow V_{gs1} = \frac{V_{g1}}{1 + g_{m1} R_6}$$




$$V_{gs1} = V_i \frac{R_3 \parallel R_4}{R_2 + (R_3 \parallel R_4)}$$

$$\frac{V_u}{V_i} = g_{m2} (R_{12} \parallel R_{13}) \left(R_g \parallel \frac{1}{g_{m2}} \right) (-g_{m1}) \frac{R_7}{R_7 + R_8 + \left(R_g \parallel \frac{1}{g_{m2}} \right)} \frac{\frac{0.386}{0.9732}}{\frac{1}{1 + g_{m1} R_6}}$$

$$\cdot \frac{R_3 \parallel R_4}{R_2 + (R_3 \parallel R_4)} = -2.36$$


$$Y = (\bar{A} + (\bar{B} \cdot \bar{C} \cdot \bar{D})) \cdot ((B + A) \cdot \bar{E} + \bar{B} \cdot C)$$

$$N = 2 \times (9 + 3) = 24$$

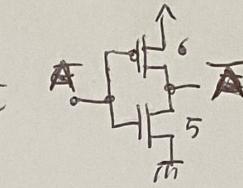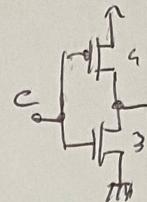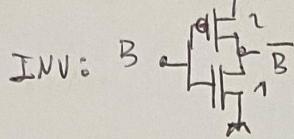

$$\left(\frac{W}{C}\right)_{1,3,5} = M=2$$
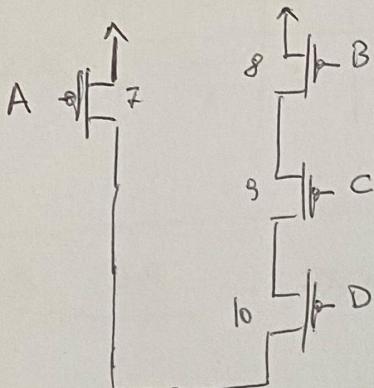
$$\left(\frac{W}{C}\right)_{2,4,6} = P=5$$



PUN:

* PORCORR AA 5: $\begin{cases} 8-9-10-11-13 & \text{INR. } (B \cdot \bar{B}) \\ 8-9-10-12-13 \\ 8-9-10-14-15 & \text{INR. } (\bar{C} \cdot \bar{C}) \end{cases}$

$$\left(\frac{W}{C}\right)_{8,9,10,11,13} = \infty \quad \frac{1}{x} + \frac{1}{x} + \frac{1}{x} + \frac{1}{x} + \frac{1}{x} = \frac{5}{x} = \frac{1}{P}$$

$$x = \left(\frac{W}{C}\right)_{8,9,10,11,13} = 5P = 25$$

* PORCORR DA 3: $\begin{cases} 7-11-13 \\ 7-12-13 \\ 7-14-15 \end{cases}$ INR. $(A \cdot \bar{A})$

OPZ. A: DIMENSIÓN 7-11 UJANDO
7-11-13 P 101

DIMENSIÓN 14-15 UJANDO
7-14-15

OPZ. B: DIMENSIÓN 7-14-15 P
P 101 DIMENSIÓN 11 UJANDO
7-11-13

OPZ. A: (7) (11) (13)

$$\left(\frac{W}{C}\right)_{7,11} = \infty \quad \frac{1}{8} + \frac{1}{6} + \frac{1}{5P} = \frac{2}{8} + \frac{1}{5P} = \frac{5}{5P}$$

$$\frac{2}{8} = \frac{42}{5P} \rightarrow \infty = \left(\frac{W}{C}\right)_{7,11} = \frac{5}{2}P = 12.5$$


$$\left(\frac{W}{C}\right)_{7,14,15} = f \quad \frac{1}{7} + \frac{1}{6} + \frac{1}{5P} = \frac{2}{7} + \frac{1}{5P} = \frac{5}{5P}$$

$$\frac{2}{7} = \frac{3}{5P} \rightarrow f = \left(\frac{W}{C}\right)_{7,14,15} = \frac{10P}{3} = 16.6$$

OPZ. B:

$$\left(\frac{W}{C}\right)_{7,14,15} = f \quad \frac{1}{7} + \frac{1}{6} + \frac{1}{5P} = \frac{3}{7} = \frac{1}{P}$$
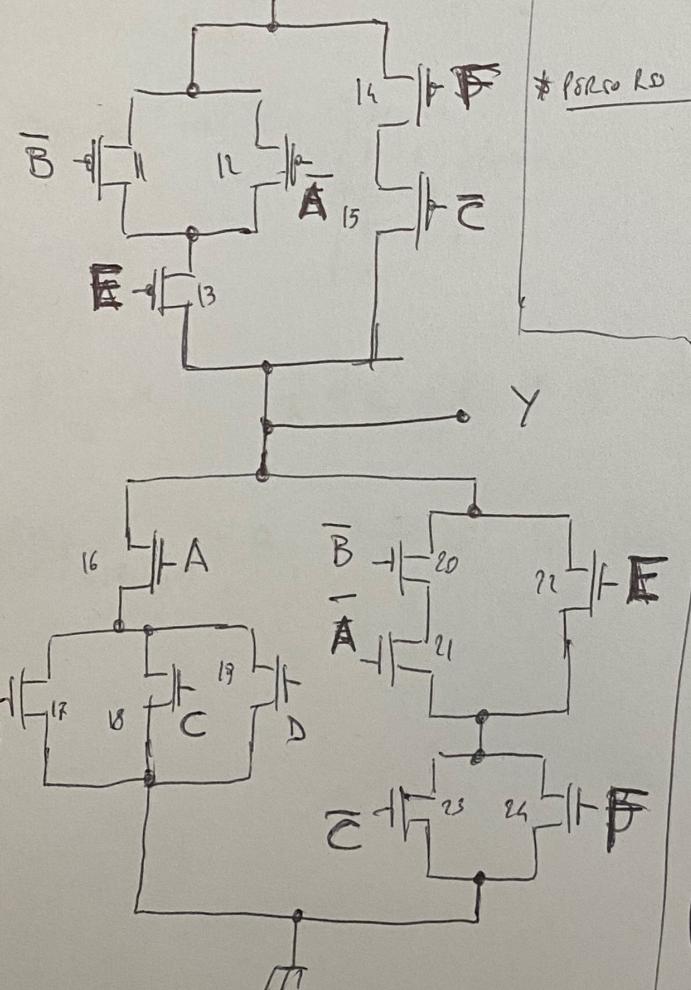
$$f = \left(\frac{W}{C}\right)_{7,14,15} = 3P = 15$$



$$\left(\frac{W}{C}\right)_{11} = h$$

$$(11) \quad (7) \quad (13)$$

$$\frac{1}{h} + \frac{1}{3p} + \frac{1}{5p} = \frac{15}{15p} \rightarrow \frac{1}{h} = \frac{15 - 5 - 3}{15p} = \frac{7}{15p}$$

$$h = \left(\frac{W}{C}\right)_{11} = \frac{15p}{7} = 10,714$$

	7	11	14	15	TOT
OPZ A	$\frac{5}{2}p = 12.5$	$\frac{5p}{7} = 7.14$	$\frac{10p}{3} = 33.33$	$\frac{10p}{3} = 33.33$	$\frac{3 \times 2 \times 5 + 2 \times 2 \times 10}{6} p = 58,3^{\wedge}$
OPZ. B	$3p$	$\frac{15p}{7} = 21.43$	$3p$	$3p$	$\frac{(7 \times 3 + 15)p}{7} = 55,714$

DA PRESTEPS
OPZ. B (AD AREA)
NORMAL)

* DIM PDN. PREGROW DA 3 : $\frac{20-21-23}{20-21-24} (20-22-24) \} \text{ PREGROW }$

$$\left(\frac{W}{C}\right)_{20, 21, 23, 24} = M_n$$

$$\frac{1}{m} + \frac{1}{m} + \frac{1}{m} = \frac{3}{m} = \frac{1}{M} \rightarrow M = \left(\frac{W}{C}\right)_{20, 21, 23, 24} = 3m = 6$$

PREGROW DA 2 : $\begin{cases} 22-24 \\ 22-23 \\ 16-17 \\ 16-18 \\ 16-19 \end{cases} \} \text{ PREGROW, } 23 \text{ & } 24 \text{ GUT DIMENSIONALITY}$


$$\left(\frac{W}{C}\right)_{22} = K$$

$$\frac{1}{K} + \frac{1}{3m} = \frac{2}{3m} \rightarrow \frac{1}{K} = \frac{2}{3m} \rightarrow K = \left(\frac{W}{C}\right)_{22} = \frac{3m}{2} = 3$$

$$\left(\frac{W}{C}\right)_{16, 17, 18, 19} = Q$$

$$\frac{1}{Q} + \frac{1}{Q} = \frac{2}{Q} = \frac{1}{m} \rightarrow Q = \left(\frac{W}{C}\right)_{16, 17, 18, 19} = 2m = 4$$

ESERCIZIO 10

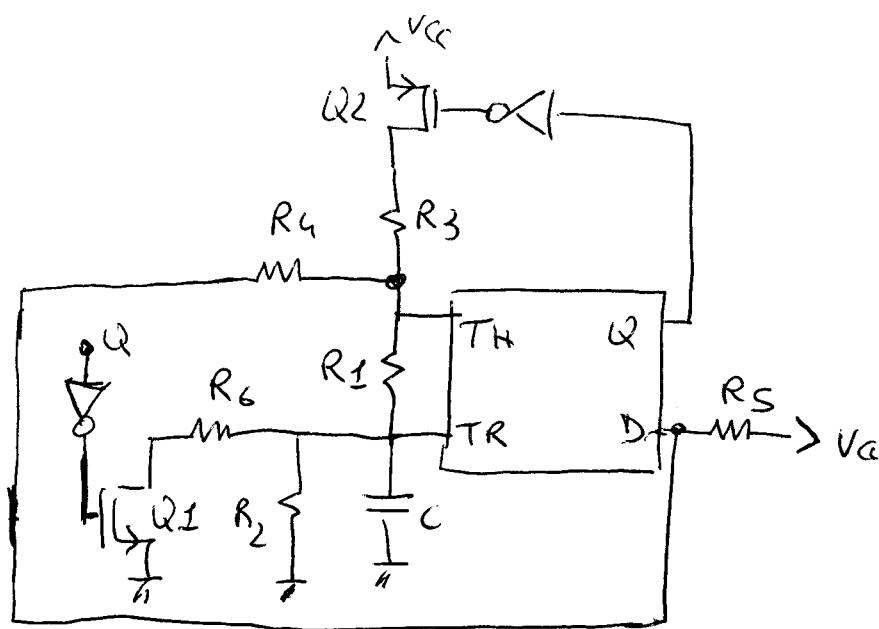

$$R_1 = 400 \Omega$$

$$R_2 = 1.8 k\Omega$$

$$R_3 = 2 k\Omega$$

$$R_4 = 1 k\Omega$$

$$R_5 = 1 k\Omega$$


$$C = 22 nF$$

$$V_{cc} = 6V$$

$$R_6 = 900 \Omega$$

1^a FASE
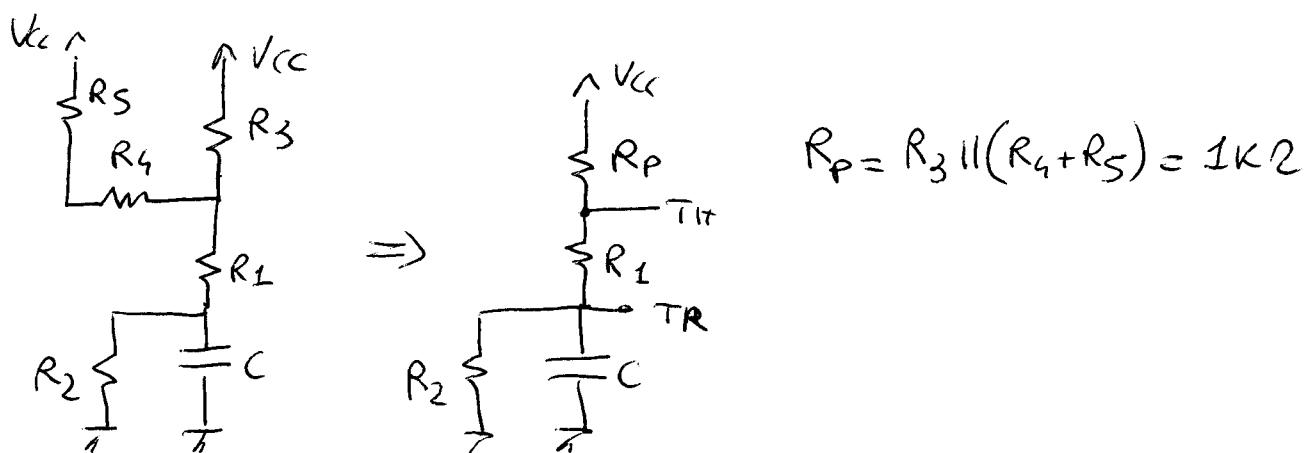
$$\begin{cases} Q_1 = 1 & \Rightarrow V_{G1} = 0V \quad V_{S1} = 0V \Rightarrow V_{GS1} = 0V < V_{T1} = 1V \Rightarrow Q_1 \text{ OFF} \\ D = H I & V_{G2} = 0V \quad V_{S2} = 6V \Rightarrow V_{GS2} = -6V < V_{T2} = -1V \Rightarrow Q_2 \text{ ON} \end{cases}$$



$$V_{i1} = \frac{1}{3} V_{cc} = 2V$$

$$V_{f1} = V_{cc} \frac{R_2}{R_p + R_1 + R_2} = 3.375V$$

$$\begin{aligned} V_{cor1} &= V_{T1} - R_1 I_1 \\ I_1 &= \frac{V_{cc} - V_{T1}}{R_p} = 2mA \end{aligned} \quad \left. \right\} \Rightarrow V_{cor1} = 4 - 0.8 = 3.2V$$

$$V_{i1} < V_{cor1} < V_{f1}$$

$$2V < 3.2V < 3.375V \quad \underline{\text{OK}}$$

$$R_{V2} = R_2 \parallel (R_1 + R_p) = 787.5 \Omega$$


$$T_1 = CR_{V1} = 17.325 \mu s$$

$$T_2 = C_2 \ln \left(\frac{V_{i2} - V_{f2}}{V_{con2} - V_{f2}} \right) = 35.714 \mu s$$

2^o fase

$$Q_1 = \phi \quad V_{G12} = 6V \quad V_{S12} = \phi V \Rightarrow V_{GS1} = 6V > V_{T1} = 1V \Rightarrow Q_1 \text{ ON}$$
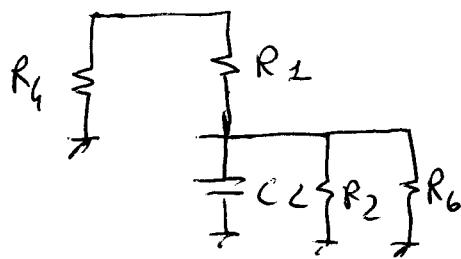
$$D_1 = \phi \quad V_{G12} = 6V \quad V_{S12} = 6V \Rightarrow V_{GS1} = \phi V > V_{T2} = -1V \Rightarrow Q_2 \text{ OFF}$$



$$V_{i2} = V_{con1} = 3.2V$$

$$V_{f2} = \phi V$$

$$V_{con2} = V_{i1} = 2V$$

$$\text{VERIFICA: } V_{i2} < V_{con2} < V_{f2} \\ 3.2V < 2V < \phi V$$

$$R_{V2} = R_2 \parallel R_6 \parallel (R_1 + R_p) = 420 \Omega$$

$$T_2 = 9.24 \mu s$$

$$T_2 = T_1 \ln \left(\frac{V_{i2} - V_{f2}}{V_{con2} - V_{f2}} \right) = 40.34 \mu s$$

$$T = T_1 + T_2 = 40.054 \mu s$$

$$f = \frac{1}{T} = 24966 \text{ Hz}$$